

勞動力發展署北基宜花金馬分署

2020年度自辦職前訓練

升降機裝修(產訓班)(泰山)第03期
甄試題目

准考證號碼：141351□□□

座位號碼：_____

姓名：_____


本試卷共40題單選選擇題. 每題2.5分
請以2B鉛筆在答案卡上作答. 答錯不倒扣
未在答案卡上作答者不予計分
測試時間40分鐘

測驗完畢請繳回試卷及答案卡


1. **(1)** R_1 與 R_2 兩電阻並聯，已知流過兩電阻之電流分別為 $I_{R1}=6A$ ， $I_{R2}=2A$ ，且 $R_1=5\Omega$ ，則 R_2 電阻消耗功率為何？(1)60W (2)80W (3)100W (4)120W 。
2. **(3)**一具 $4kW$ ，4 人份儲熱式電熱水器，每日熱水器平均加熱時間為 30 分鐘，若電力公司電費為每度 2.3 元，則每人份每月（30 日）平均電費？(1)138.0 元 (2)57.5 元 (3)34.5 元 (4)30.7 元 。
3. **(2)**如圖(1)所示，其戴維寧等效電阻 R_{ab} 為：(1) 25Ω (2) 100Ω (3) $1k\Omega$ (4) $2k\Omega$ 。
4. **(4)**下列敘述何者正確？(1)卡為熱量之單位，1 卡熱量約等於 1 焦耳之能量 (2)導電率與電導係數成反比 (3)導體之電導值與導體之截面積成反比 (4)負電阻溫度係數表示溫度下降電阻值升高 。
5. **(3)**交流純電阻電路，電路電流與其電阻兩端電壓之相位 (1) i 超前 v_R 90° 之相位 (2) i 滯後 v_R 90° 之相位 (3) i 與 v_R 之相位相同 (4)不斷交變，非定值 。
6. **(4)**如圖(2)所示， b 點之電位為(1)0V (2)12V (3)20V (4)60V 。
7. **(4)**在 R-L-C 串聯電路發生諧振時，其總電壓與線路電流之相位(1)相差 180° (2)相差 90° (3)相位差隨時在改變 (4)同相位 。
8. **(2)**在磁通密度為 0.1 韋伯／平方公尺的磁場中，一長度為 50 公分之長直導線以 10 公尺／秒的速度垂直於磁場方向移動以切割磁場，此移動方向也與導線的軸向垂直，則此導線兩端的感應電勢為何？(1)50mV (2)0.5V (3)5V (4)50V。
9. **(2)**如圖(3)直流電路，求 $12V$ 電源供給之電功率 $P=?$ (1)180W (2)168W (3)156W (4)144W 。
10. **(2)**如圖(4)所示， a 、 b 兩端的電壓為 $v_{ab}(t)$ ，則下列敘述何者正確？(1) v_{ab} (2) $=2.5mV$ (3) v_{ab} (6) $=0mV$ (4) v_{ab} (9) $=2.5mV$ 。
11. **(1)**有一 R-L-C 串聯電路，若電源電壓有效值 $V=110V$ 、 $R=5\Omega$ 、 $L=40mH$ 、 $C=100\mu F$ ，試求電路諧振時，電容器兩端的電壓為多少？(1)440V (2)220V (3)110V (4)55V。
12. **(4)**如圖(5)所示，其 I_1 網目之電流方程式應為(1) $7I_1 - 4I_2 - 3I_3 = 20$ (2) $7I_1 - 4I_2 - 3I_3 = -20$ (3) $7I_1 - 4I_2 - 3I_3 = 22$ (4) $7I_1 - 4I_2 - 3I_3 = 18$ 。
13. **(1)**有一單相交流電路，電源電壓為 $v(t)=200\sin(300t+30^\circ)V$ ，負載消耗的平均功率為 $4kW$ ，功率因數為 0.8 滯後，若要將電路的功率因數提高至 1.0 ，則需並聯多少電容量的電容器？(1) $500\mu F$ (2) $250\mu F$ (3) $133\mu F$ (4) $66.6\mu F$ 。
14. **(1)**如圖(6)所示， V_a 為何？(1)8V (2)10V (3)12V (4)16V 。

15. (2)如圖(7)所示，求其中電路 $I_1+I_2=?$ (1)6A (2)4A (3)-4A (4)-6A 。
16. (2)如圖(8)所示，各電感之間無互感存在，則 a、b 兩端之總電感值為多少？
 (1)15mH (2)11mH (3)8mH (4)4.5mH 。
17. (3)電容器的電容值為 10nF ，其中英文字母 n 代表的數值是？(1) 10^{-3} (2) 10^{-6}
 (3) 10^{-9} (4) 10^{-12} 。
18. (3)如圖(9)所示，若 $X_{bc}=-10(\text{V})$ ，則 V_{ac} 為：(1)4V (2)3.5V (3)-2.5V (4)2.5V 。
19. (2)有一磁路導磁係數 $\mu=5\times10^{-3}\text{H/m}$ ，磁路的截面積為 0.08m^2 ，磁路的長度為 1m ，請問此磁路之磁阻？(1)12500 安匝／韋伯 (2)2500 安匝／韋伯 (3)1250 安匝／韋伯 (4)250 安匝／韋伯。
20. (4)如圖(10)所示，假設當 $t<0$ 時 $V_C=0$ ，若開關 S 在 $t=0$ 時接通，則 (1)當 $t=1$ 秒時， $V_C=6.32\text{V}$ (2)當 $t=0.5$ 秒時， $V_C=6.32\text{V}$ (3)當 $t=0.5$ 秒時， $V_C=3.68\text{V}$ (4)當 $t=0.25$ 秒時， $V_C=3.16\text{V}$ 。
21. (4)如圖(11)所示，試求 i_1 、 i_2 、 i_3 及 i_4 的電流為何？(1) $i_1=6\text{A}$ ， $i_2=-5\text{A}$ ， $i_3=3\text{A}$ ， $i_4=-6\text{A}$ (2) $i_1=6\text{A}$ ， $i_2=5\text{A}$ ， $i_3=-7\text{A}$ ， $i_4=-4\text{A}$ (3) $i_1=7\text{A}$ ， $i_2=5\text{A}$ ， $i_3=-3\text{A}$ ， $i_4=-6\text{A}$ (4) $i_1=7\text{A}$ ， $i_2=-5\text{A}$ ， $i_3=3\text{A}$ ， $i_4=-6\text{A}$ 。
22. (2)如圖(12)所示之電路，若兩電阻負載的功率分別為 440W 及 220W ，則電流 \bar{I}_N 為何？(1) $1\angle180^\circ\text{A}$ (2) $2\angle0^\circ\text{A}$ (3) $3\angle180^\circ\text{A}$ (4) $6\angle0^\circ\text{A}$ 。
23. (3)設兩點間的電壓為 200V ，總電流為 50A ，則三個 6Ω 電阻器應如何排列？
 (1)兩個並聯後與另一個串聯 (2)三者並聯 (3)兩個串聯後再與另一並聯 (4)三個串聯 。
24. (4)如圖(13)所示之電路，迴路電流 (loop current) I_b 為何？(1)2A (2)1A (3)-1A
 (4)-2A 。
25. (3)如圖(14)所示，試求節點電壓 V_a 為何？(1)6V (2)8V (3)10V (4)5V 。
26. (3)兩瓦特計法測量三相功率不適用於(1)不平衡三相三線制 (2)平衡三相三線制
 (3)不平衡三相四線制 (4)平衡三相四線制 。
27. (2)如圖(15)所示，求 $R_{ab}=?$ (1) 5Ω (2) 10Ω (3) 15Ω (4) 20Ω 。
28. (3)兩個規格分別為 $1\Omega/1\text{W}$ 及 $2\Omega/4\text{W}$ 的電阻器串聯後，相當於幾歐姆幾瓦特的電阻器？(1) $3\Omega/5\text{W}$ (2) $3\Omega/4\text{W}$ (3) $3\Omega/3\text{W}$ (4) $2\Omega/3\text{W}$ 。

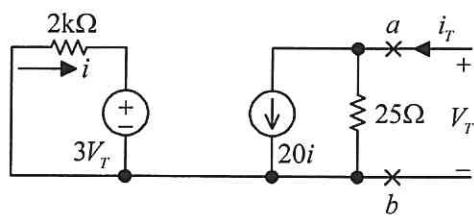
29. **(4)**如圖(16)所示，當開關 S 打開（開路）時，a 點電壓較 b 點高 24V，S 閉合（短路）時，b 點電壓較 c 點高 12V，若將 S 打開並在 a、b 兩端點間串接一可變電阻器，使此直流線性有源電路有最大功率輸出，則此可變電阻器的電阻值應調整為何？(1)12Ω (2)6Ω (3)1Ω (4)0Ω 。
30. **(2)**如圖(17)所示電路，則 $2\mu F$ 電容的充電電量為何？(1)20μC (2)40μC (3)60μC (4)80μC 。
31. **(4)**如圖(18)所示，S 打在 1 位置許久後，S 由 1 打在 2，I 之值變化為 (1) $5e^{-(1/2)t}$ (2) $5\cos 2t$ (3)0 (4) $5e^{-2t}$ A 。
32. **(1)**將 15 伏特的電壓加在一色碼電阻上，若此色碼電阻上之色碼依序為紅、黑、橙、金，則下列何者為此電阻中可能流過之最大電流？(1)789μA (2)889μA (3)999μA (4)1099μA 。
33. **(1)**如圖(19)所示，I 之值為(1)0.4A (2)0.6A (3)0.8A (4)1.2A 。
34. **(2)**將長度為 100 公尺且電阻為 1Ω 的某金屬導體，在維持體積不變情況下，均勻拉長後的電阻變為 9Ω ，則拉長後該金屬導體長度為多少公尺？(1)200 (2)300 (3)600 (4)900 。
35. **(3)**如圖(20)所示，若每一電阻皆為 r 歐姆，則 r 為(1) 1Ω (2) $3/4\Omega$ (3) $4/3\Omega$ (4) $5/6\Omega$ 。
36. **(1)**有一 10Ω 電阻串聯一個 $100\mu F$ 電容後接上 $100V$ 直流電壓，求電路穩態時，電容儲存的電量與能量分別為何？(1)0.01C， $0.5J$ (2)0.01C， $1J$ (3)0.1C， $0.5J$ (4)0.1C， $1J$ 。
37. **(3)**如圖(21)所示，電表讀數為(1)1mA (2)2mA (3)3mA (4)4mA 。
38. **(1)**某直徑為 $1.6mm$ 單芯線的配線回路，其線路電壓降為 6%；若將導線換成相同材質的 $2.0mm$ 單芯線後，其線路電壓降約為多少？(1)3.8% (2)4.8% (3)5.8% (4)6.8% 。
39. **(4)**如圖(22)所示電路，則電流 I 約為多少？(1)5A (2)3.25A (3)2.5A (4)1.67A 。
40. **(1)**圖(23)為諾頓等效電路，求其等效電流 I_N 與等效電阻 R_N 分別為何？(1) $I_N=-5A$ ， $R_N=9\Omega$ (2) $I_N=5A$ ， $R_N=11\Omega$ (3) $I_N=7A$ ， $R_N=9\Omega$ (4) $I_N=-7A$ ， $R_N=11\Omega$ 。





圖(1)

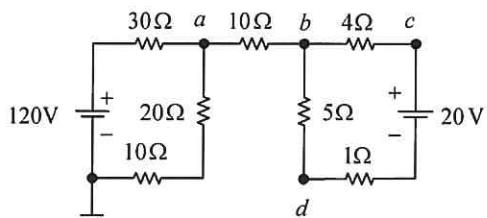


圖(2)

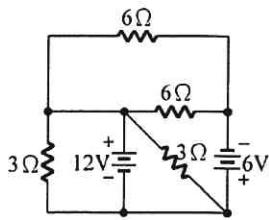


圖(3)

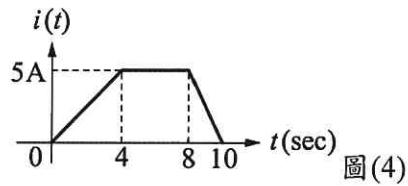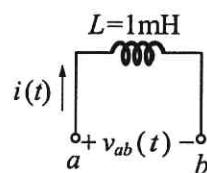


圖(4)

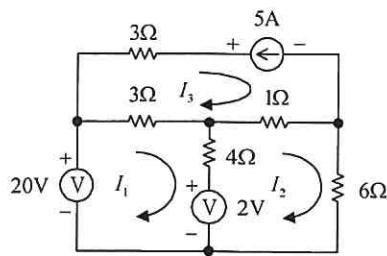


圖(5)

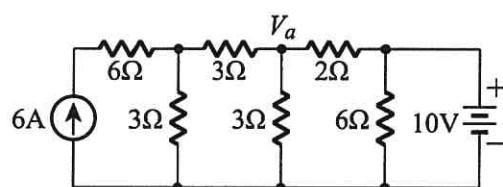


圖(6)

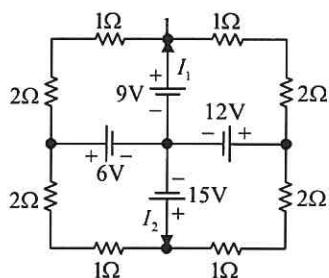


圖(7)

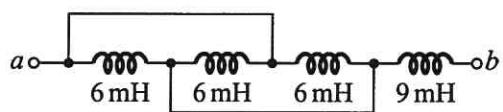


圖(8)

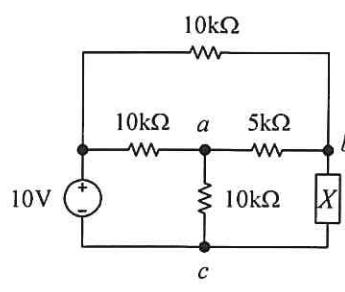


圖(9)

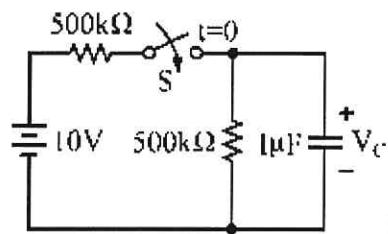


圖(10)

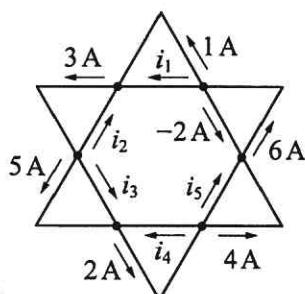


圖(11)

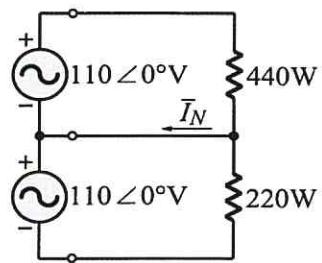


圖(12)

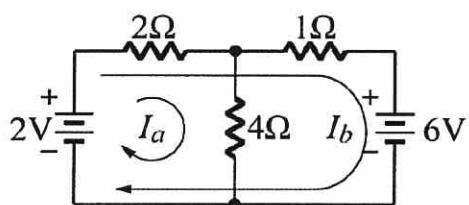


圖(13)

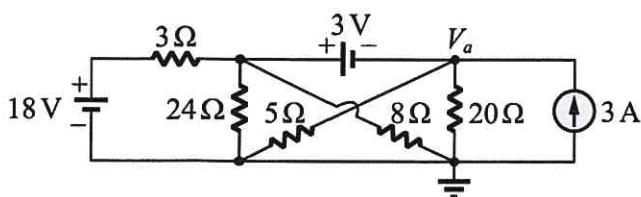


圖(14)

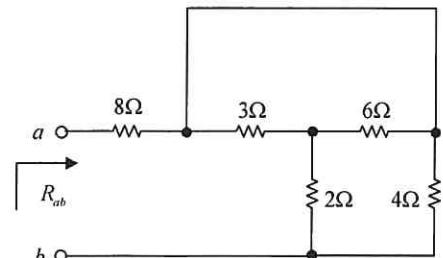


圖(15)

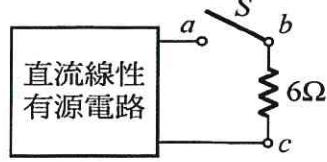


圖(16)

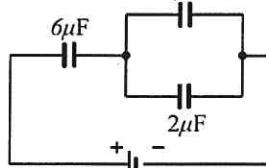


圖(17)

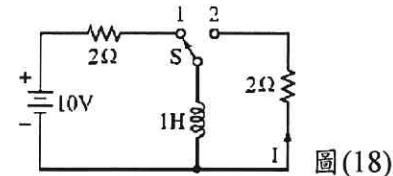


圖(18)

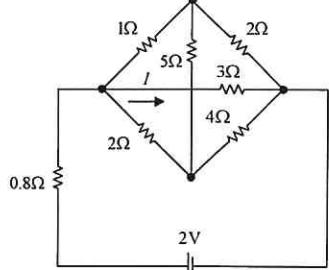


圖(19)

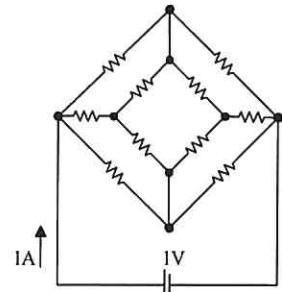


圖(20)

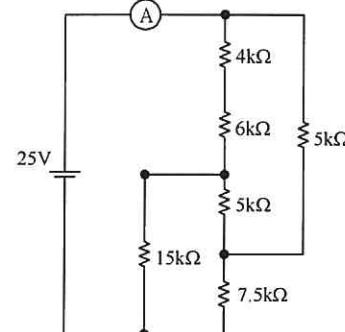

圖(21)

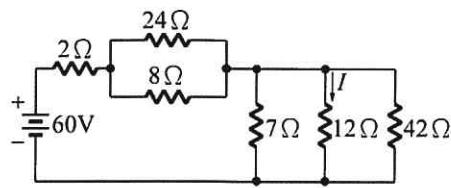

圖(22)

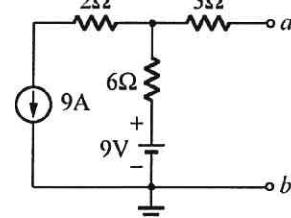

圖(23)