

勞動力發展署北基宜花金馬分署

2021年度自辦職前訓練

升降機裝修(產訓班)(泰山)第03期
甄試題目

准考證號碼：144432□□□

座位號碼：_____

姓名：_____

本試卷共40題單選選擇題. 每題2.5分
請以2B鉛筆在答案卡上作答. 答錯不倒扣
未在答案卡上作答者不予計分

測試時間40分鐘

測驗完畢請繳回試卷及答案卡


110年04月12日

1、(1)下列有關串聯電路之敘述，何者錯誤？(1)電阻、電感串聯電路，電阻愈大，則時間常數愈大 (2)電阻、電容串聯電路，電阻愈大，則時間常數愈大 (3)電阻、電容串聯電路，電容愈大，則電路所需之穩態時間愈長 (4)電阻、電感串聯電路，電感愈大，則電路所需之穩態時間愈長。


2、(3)如圖(1)所示， $3\mu F$ 兩端之壓降 V_{AB} 為 (1) $3/17$ (2) $27/17$ (3) $1/42$ 伏特。

3、(4)如圖(2)所示之電路，a、b 兩端的諾頓(Norton)等效電流 I_N 及等效電阻 R_N 各為何？(1) $I_N=10A$ ， $R_N=8\Omega$ (2) $I_N=10A$ ， $R_N=6\Omega$ (3) $I_N=5A$ ， $R_N=8\Omega$ (4) $I_N=5A$ ， $R_N=6\Omega$ 。

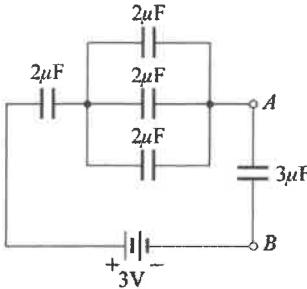
4、(2)如圖(3)所示，求 A，B 間之總電阻(1) 288Ω (2) 388Ω (3) 488Ω (4) 588Ω 。



圖(1)

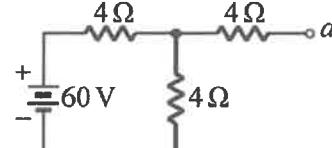

圖(2)

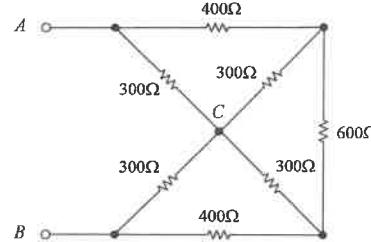


圖(3)


5、(1)如圖(4)所示電路，由 a、b 兩端看入之戴維寧等效電壓 E 與等效電阻 R 各為何？(1) $E_{Th}=12V$ ， $R_{Th}=3$ (2) $E_{Th}=12V$ ， $R_{Th}=4.5$ (3) $E_{Th}=15V$ ， $R_{Th}=3$ (4) $E_{Th}=15V$ ， $R_{Th}=4.5$ 。

6、(2)如圖(5)所示之電路，迴路電流 I_b 為何？(1) $2A$ (2) $-2A$ (3) $-1A$ (4) $1A$ 。

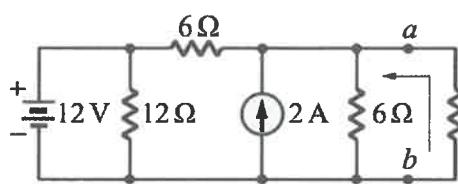
7、(3)如圖(6)所示之電路，電流 I 值應為 (1) $1A$ (2) $0A$ (3) $-1A$ (4) $-2A$ 。



圖(4)

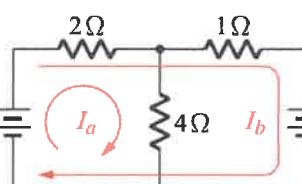

圖(5)

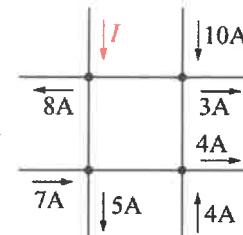


圖(6)


8、(4)如圖(7)所示，若 $R_0=R_2=R_4=R_6=R$ ， $R_1=R_3=R_5=2R$ ，則流過 R_3 之電流為(1) V/R (2) $V/2R$ (3) $V/4R$ (4) $V/8R$ 。

9、(3或4)如圖(8)所示之電路，電壓 V_{ab} 與電流 I 分別為何？(1) $V_{ab}=12V$ ， $I=1A$ (2) $V_{ab}=12V$ ， $I=1A$ (3) $V_{ab}=12V$ ， $I=0A$ (4) $V_{ab}=12V$ ， $I=0A$ 。

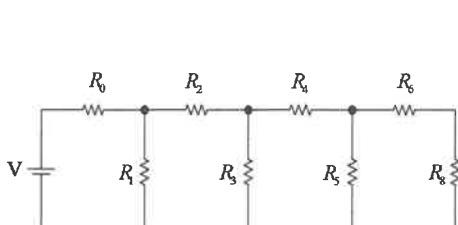
10、(2)如圖(9)所示電路，求流經 2Ω 電阻的電流 I 為何？(1) $8A$ (2) $4A$ (3) $2A$ (4) $1A$ 。



圖(7)

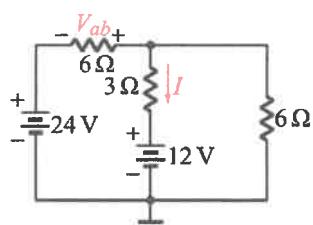

圖(8)

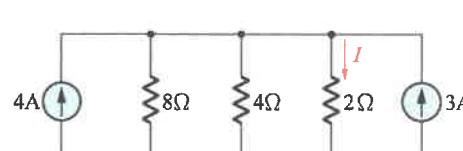


圖(9)


11、(1)如圖(10)所示， V_1 之值為 (1) $7/8V$ (2) $0V$ (3) $2/3V$ (4) $3/2V$ 。

- 12、(4)如圖(11)所示，純電阻負載 R_L 之最大消耗功率為多少瓦特？(1)24W (2)30W
 (3)42W (4)50W。

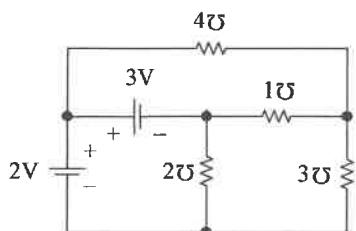
- 13、(2)如圖(12)所示，若所有電阻皆為 4Ω ，則電流 I 為何？(1)1A (2)1.5A (3)2A (4)2.5A。



圖(10)

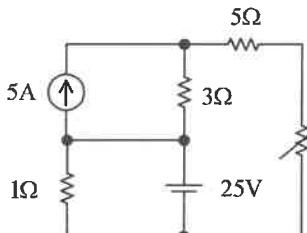

圖(11)

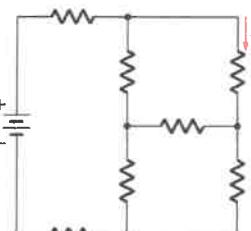


圖(12)

- 14、(1)有一馬達效率為 80%，輸入功率為 1760 瓦特，則其輸出馬力數為多少？(1)1.89
 (2)2.36 (3)1408 (4)1760。


- 15、(4)一電容充放電電路如圖(13)所示，假設開關 S 停留在位置 2 已經很長一段時間 (10 秒以上)，若在時間 $t = 0$ 秒時將 SW 切到位置 1，過 1 秒之後再切回位置 2，則下列有關電路中電流的敘述，何者正確？(假設電容充放電經 5 倍時間常數即達穩態)(1)在 SW 切回位置 2 之瞬間 ($t = 1$ 秒)， $i_2 = 0$ mA (2)在 SW 切到位置 1 之瞬間 ($t = 0$ 秒)， $i_C = 0$ mA
 (3)在 SW 切回位置 2 之瞬間 ($t = 1$ 秒)， $i_C = 0$ mA (4)在 SW 切回位置 2 之後再經過 5 秒 (相當於 $t = 6$ 秒)， $i_2 = 0$ mA。

- 16、(3)如圖(14)所示，若 $X_{bc} = -10(V)$ ，則 V_{ac} 為：(1)4V (2)3.5V (3)-2.5V (4)2.5V。

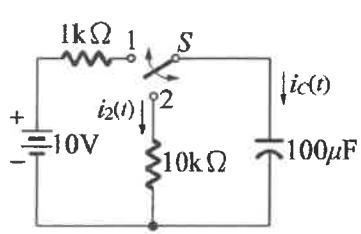
- 17、(2)如圖(15)所示電路中，如果希望電阻 R 不要燒毀，則其額定功率最少要選多少 W？(1)1/8
 (2)1/4 (3)1/2 (4)1。



圖(13)

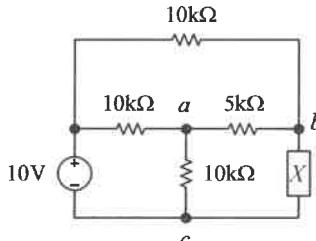

圖(14)

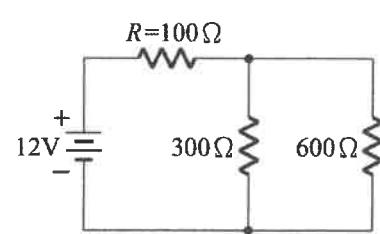


圖(15)

- 18、(4)有一電器使用 100 伏特的電壓，在 5 秒內消耗 2000 焦耳的電能，若此電器連續使用 10 小時，則消耗多少度電？(1)1 度 (2)2 度 (3)3 度 (4)4 度。


- 19、(1)某電阻色碼之電阻範圍為 950Ω 至 1050Ω 之間，則其色環依序為 (1)棕黑紅金 (2)白綠黑金 (3)棕黑黑銀 (4)棕黑黑白。

- 20、(3)如圖(16)所示，電表讀數為 (1)1mA (2)2mA (3)3mA (4)4mA。

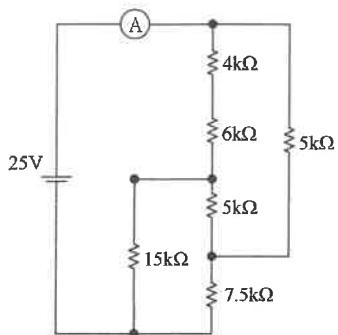- 21、(1)如圖(17)所示，若每一電阻皆為 r 歐姆，則 r 為(1) $4/3\Omega$ (2) $3/4\Omega$ (3) $5/6\Omega$ (4) 1Ω 。



圖(16)

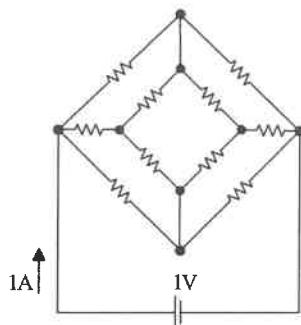

圖(17)

22、**(4)**設電容 $C_1=3\mu F$ 可耐壓 500V，而電容 $C_2=6\mu F$ 可耐壓 200V，試求將 C_1 和 C_2 串聯，其耐壓變為多少伏特？(1)200 (2)450 (3)500 (4)600。

23、**(2)**數條平行導線通過同方向之電流，則下列敘述何者正確？(1)導線間不會產生作用力 (2)導線間將產生互相吸引之作用力 (3)導線間將產生互相排斥之作用力 (4)有些導線產生吸引力，有些導線產生排斥力。


24、**(3)**已知家用電每月基本度數為 40 度，不超過 40 度以 40 度計算，且需收基本電費 88 元。若超過 40 度，每度加收 2.5 元。今有一電熱器 1200W，每天使用 10 小時，試問 30 天後應付多少元電費？(1)88 (2)188 (3)888 (4)988。

25、**(3)**有三個電阻器分別為 2、3、5 歐姆，串聯後接於 100V 之交流電源，則 3 歐姆電阻所消耗之功率為(1)100W (2)200W (3)300W (4)1000W。


26、**(1)**有兩電阻比為 2 承受最大功率均為 1W，串聯之後所能承受最大總功率為(1)1.25W (2)1.5W (3)1.75W (4)2W。

27、**(2)**如圖(18)所示，設負載 $R_L=100\Omega$ 則負載輸出功率及效率各為何？(1)56.25W，28.3% (2)1.58W，7.95% (3)56.25W，35.3% (4)19.88W，7.95%。

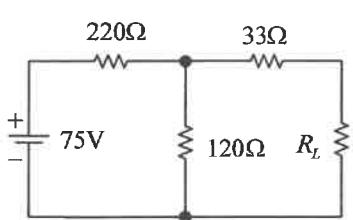28、**(4)**如圖(19)所示，其 I_1 網目之電流方程式應為 (1) $7I_1 - 4I_2 - 3I_3 = 20$ (2) $7I_1 - 4I_2 - 3I_3 = -20$ (3) $7I_1 - 4I_2 - 3I_3 = 22$ (4) $7I_1 - 4I_2 - 3I_3 = 18$ 。



圖(18)

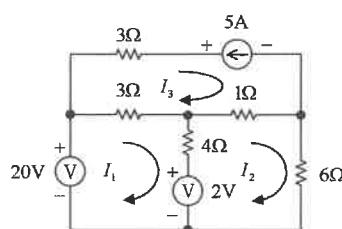

圖(19)

29、**(1)**如果將電線之直徑及長度皆增加 2 倍時，配線之電壓降為(1)1/2 倍 (2)不變 (3)2 倍 (4)4 倍。

30、**(3)** R_1 與 R_2 並聯於某電源時，各消耗 200W 及 100W 之電功率，已知 $R_1=100$ 歐姆，則 R_2 為 (1)50 (2)100 (3)200 (4)400 歐姆。


31、**(4)**相同的兩個電阻串聯後其阻值為並聯時的多少倍？(1)1/2 (2)2 (3)1/4 (4)4。

32、**(2)**有一內含直流電源及純電阻之兩端點電路，已知兩端點 a、b 間之開路電壓


$V_{ab} = 30V$ ；當 a、b 兩端點接至一 20Ω 之電阻，此時電壓 $V_{ab} = 20V$ ；此電路最大之功率輸出為(1)18W (2)22.5W (3)45W (4)90W。

33、**(4)**如圖(20)所示，電路，試求 R_{AB} 為多少？(1)2Ω (2)3Ω (3)4Ω (4)6Ω。

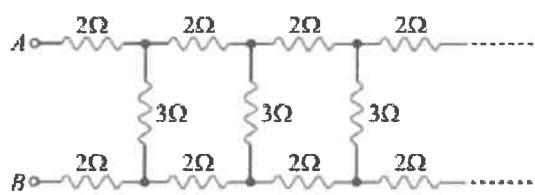34、(3)如圖(21)所示，電路中電流 I 為多少？(1)-1A (2)1A (3)2A (4)4A。




圖(20)

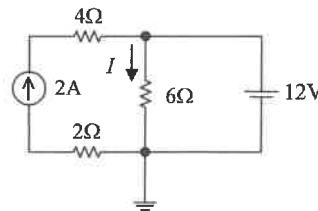


圖(21)

35、(2)如圖(22)所示， b 點之電位為(1)0V (2)60V (3)20V (4)12V。

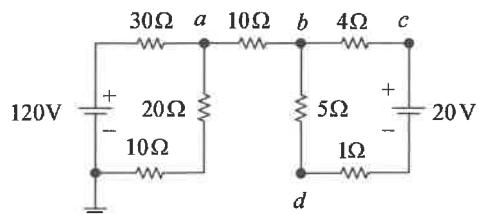36、(1)如圖(23)所示，圖電路中，要使 R_L 得到最大功率，則 R_L 必須等於 (1)2Ω (2)3Ω (3)6Ω (4)12Ω。




圖(22)

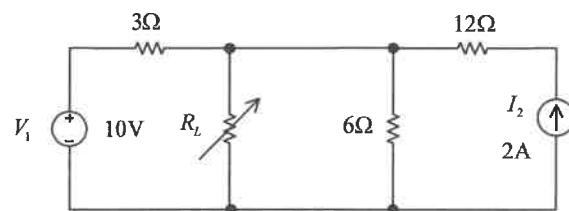


圖(23)

37、(3)如圖(24)所示，哪一個電阻器的壓降（絕對值）最大？(1)4Ω (2)5Ω (3)6Ω (4)12Ω。

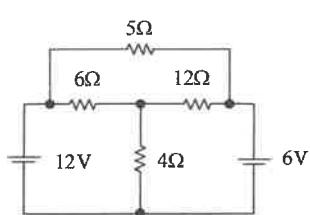38、(4)如圖(25)所示，流過 2Ω 電阻的電流 I 之值(1)3A (2)2A (3)1A (4)0A。



圖(24)

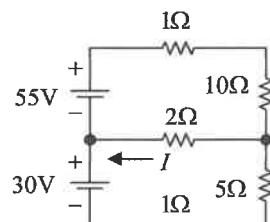


圖(25)


39、(2)如圖(26)所示直流電路，下列何者正確？(1) $I_1 = \frac{-20}{19} A$ (2) $I_2 = \frac{-40}{19} A$ (3) $I_1 = \frac{30}{19} A$

$$(4) I_2 = \frac{10}{19} A$$

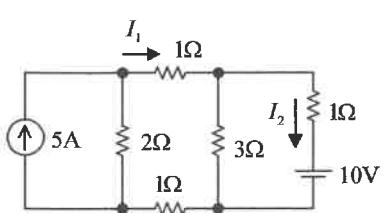40、(1)如圖(27)所示，S 打在 1 位置許久後，S 由 1 打在 2，I 之值變化為 (1) $5e^{-2t}$ (2) $5\cos 2t$ (3)0 (4) $5e^{-(1/2)t} A$ 。



圖(26)

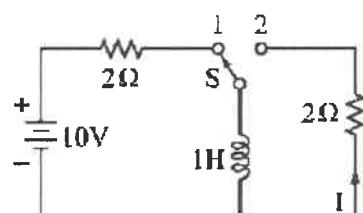

圖(27)