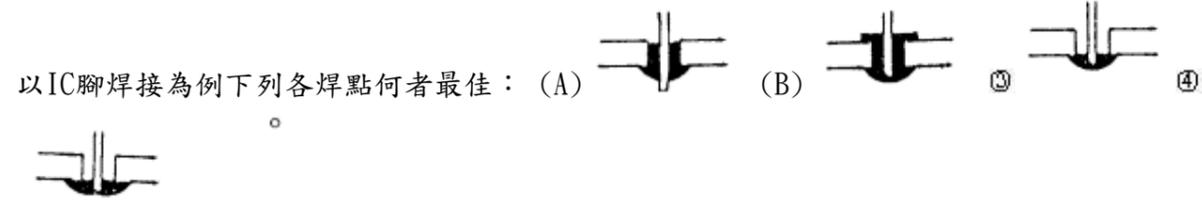


46. 下列那一個元件是運算放大器？ (A) $\mu A741$ (B) 2N3569 (C) SN7400 (D) CD4001。
 47. 用手工貼製印刷電路板圖時，為求精密常放大 (A) 2 (B) 3 (C) 5 (D) 10 倍來製作。
 48. 收音機音量控制用之可變電阻器一般都用 (A) A型 (B) B型 (C) C型 (D) D型。
 49.



50. 各邊電阻為 3Ω 的 Δ 型網路化成Y型網路，其各支臂電阻應為 (A) 1Ω (B) 2Ω (C) 3Ω (D) 4Ω 。

交卷時請連同答案卷一起繳回

工業機器人應用班答案卷編號-01

C	D	D	D	D	C	A	B	D	D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

D	C	C	D	B	B	B	C	A	B
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

C	D	B	B	B	D	C	B	A	B
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

D	D	B	A	A	A	A	B	A	D
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

B	A	B	D	A	A	A	A	A	A
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50